

Fechadura digital

Gabriel Marotti Pestana, Geraldo Tenório

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) Rua da Consolação, 930 Consolação, São Paulo - SP, 01302-907 — Brasil

gabriel.marotti.pestana@gmail.com, g.tenorio19@gmail.com.

Abstract. This project aims to increase personal safety and likewise create a technological interaction for accessing environments. From the Arduino, we are going to develop a remote actuation lock. This lock has the functions, user presence sensor and user validation from the environment's WI-FI network.

Resumo. Este projeto tem a finalidade de aumentar a segurança pessoal e da mesma maneira criar uma interação tecnológica para acesso a ambientes. A partir do Arduino Uno R3, vamos desenvolver uma tranca de acionamento remoto. Esta tranca tem como funções, sensor de presença do usuário e validação de usuário a partir de uma UID.

1. Introdução

O projeto Fechadura digital tem como tarefa trancar e destrancar o ambiente de forma automática, presencialmente ou remotamente. Após o usuário aproximar o cartão ou a tag de identidade e ser validado na rede, o acesso ao ambiente é liberado. Caso, ele não seja autenticado, vamos notificar o usuário administrador através do log de tentativas de acesso. Ao deixar o ambiente é acionado um sensor de movimento que irá te enviar notificações caso alguém esteja no local apresentado um código inválido.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para realizar a implementação desta automação será utilizado os seguintes componentes de hardware abaixo:

2.1. MATERIAIS

2.1.1 Arduino Uno R3

O Arduino Uno R3 consiste em um micro controlador, ele irá gerenciar a automação, por meio de um *Sketch* desenvolvido no Arduino IDE a partir da linguagem de programação C++, realizando a comunicação via hardware, através de um cabo USB 2.0 A/b (FIGURA 1).



Figura 1: Placa Arduino UNO R3.

Fonte: (GIOVANNI BAUEMEISTER, 2018).

Especificações Técnicas do Arduino Uno R3		
Micro controlador	ATmega328 (datasheet)	
Tensão de Operação:	5v	
Tensão de Entrada	7-12V	
Portas Digitais	14	
Portas Analógicas	6	
Corrente Pinos I/O	40mA	
Corrente Pinos 3,3V	50mA	
Memória Flash	32KB	
SRAM	2KB	
EEPROM	1KB	
Velocidade do Clock	16MHz	

Tabela 1: Especificações Técnicas do Arduino Uno R3.

Fonte: (GIOVANNE BAUEMEISTER, 2018).

2.1.2. Sensor de presença PIR-HC-SR501

A proposta de utilizar este sensor é que ao identificar um movimento, a fechadura receba o UID cadastrado no sistema e então efetue a liberação, caso não seja apresentado o UID ou um válido, a fechadura não efetua a liberação e enviamos uma notificação ao administrador, desta forma ele pode consultar o log de tentativas de acesso e qual o UID apresentado (FIGURA 2).

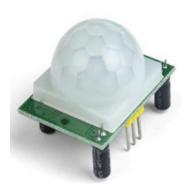


Figura 2: Sensor de Presença PIR - HC-SR501.

Fonte: (CACPNRJ, 2020).

Especificações Técnicas do Sensor PIR-HC-SR501		
Alimentação	de 5V a 20V	
Tensão de Saída	3,3V	
Potenciômetro para ajuste de tempo e sensibilidade Ângulo de abertura	aproximadamente 120°	
Dimensões	33 x 25 x 25 mm	

Tabela 2: Especificações Técnicas do Sensor PIR-HC-SR501.

Fonte: (CACPNRJ,2020).

2.1.3. Jumpers

Os Jumpers serão utilizados para realizar a conexão entre o Arduino Uno R3 com a Protoboard, sensor PIR-HC-SR501 e RFID-RC522, através deles será possível estabelecer a energia entre as peças (FIGURA 3).



Figura 3: Jumpers Macho e Fêmea.

Fonte: (AUGUSO CAMPOS,2015).

2.1.4. Protoboard

A Protoboard de 400 pontos, será utilizada para realizar a prototipagem e conexões condutoras, desta forma a partir dos Jumpers, iremos transmitir a energia suficiente e conectar: Arduino Uno R3, sensor PIR-HC-SR501, LED Difuso 5mm e Resistor $1K\Omega$ 1/4W (FIGURA 4).

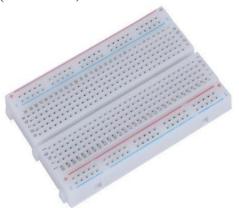


Figura 4: Protoboard.

Fonte: (ALLAN MOTA, 2018).

Especificações Técnicas da Protoboard		
Dimensões	83.5 x 54.5 x 8.5mm	
Quantidade de barramento para alimentação	2	
Quantidade colunas	30	
Quantidade linhas	10	
Quantidade de pontos	400	
Compatível com fios	de 29AWG até 20AWG	

Tabela 3: Especificações Técnicas da Protoboard.

Fonte: (ALLAN MOTA, 2018).

2.1.5. Kit Módulo Leitor RFID MFRC522 Mifare

Este kit será utilizado como um comunicador para efetuar leitura em uma frequência específica seguindo o padrão Mifare. A leitura consiste na aproximação da tag ou do cartão para validação de acesso. Para efetuar a liberação, foi cadastrado o UID da tag e do cartão (FIGURA 5).



Figura 5: Kit Módulo Leitor RFID MRFC522 Mifare.

Fonte: (EULER OLIVEIRA, 2019).

Especificações Técnicas do Módulo Leitor RFID MFRC522 Mifare		
Modelo	MFRC522	
Tensão de operação	3,3VDC	
Corrente de operação	13mA a 26mA	
Tensão em modo inativo	3,3VDC	
Corrente em modo inativo	10mA a 13mA	
Frequência de operação	13,56MHz	
Interface	SPI	
Taxa de transferência	10 Mbit/s	
Alcance	0 a 3cm	
Cartões suportados	Mifare 1 S50, Mifare 1 S70, Mifare Ultralight, Mifare Pro, Mifare Desfire	
Temperatura de operação	-20° a 80° celsius	

Tabela 4: Especificações Técnicas do Módulo Leitor RFID MFRC522 Mifare.

Fonte: (EULER OLIVEIRA, 2019).

Especificações e características (Cartão 13,56MHz)		
Frequência de operação	13,56MHz	
Taxa de transferência	106 Kbaud	
Capacidade	8 Kbit / 16 partições	
Alcance	2 a 10cm	
Tempo de leitura e escrita	1 a 2ms	
Temperatura de operação	-20° a 55° celsius	
Material	PVC	

Tabela 5: Especificações e características (Tag Cartão 13,56MHz).

Fonte: (EULER OLIVEIRA, 2019).

Especificações e características (Tag Chaveiro 13,56MHz)		
Frequência de operação	13,56MHz	
Taxa de transferência	106 Kbaud	
Capacidade	8 Kbit / 16 partições	
Alcance	2 a 10cm	
Tempo de leitura e escrita 1 a 2ms		
Temperatura de operação -20° a 80° celsius		
Material	ABS	

Tabela 6: Especificações e características (Tag Chaveiro 13,56MHz).

Fonte: (EULER OLIVEIRA, 2019).

2.1.6. LED Difuso 5mm Verde e Vermelho

Os LEDs nas cores verde e vermelho serão utilizados para identificar o status de verificação do acesso. Quando o LED vermelho acender haverá acesso negado para entrada, já quando o verde acender haverá acesso permitido (FIGURA 6).



Figura 6: LED Verde e Vermelho.

Fonte: (ALLAN MOTA, 2018).

Especificações Técnicas do LED Difuso 5mm Verde e Vermelho		
Modelo	LVD5M	
Tensão de alimentação	2 a 2.2V DC	
Corrente máxima	20 mA	
Ângulo de abertura	120°	
Diâmetro do LED	5mm	
Comprimento com terminais	~37mm	
Peso unidade	0,3g	

Tabela 7: Especificações Técnicas do LED Difuso 5mm Verde e Vermelho

Fonte: (ALLAN MOTA, 2018).

2.1.7. Resistor $1K\Omega 1/4W$

Vamos utilizar dois resistores com a finalidade de limitar a corrente elétrica na Protoboard, a fonte de alimentação neste caso será conduzida pelo cabo USB 2.0 A/b, que será conectado em uma entrada UBS do *Notebook* ou Computador, e na porta serial do Arduino Uno R3 (FIGURA 7).

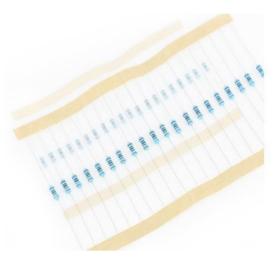


Figura 7: Resistor $1K\Omega 1/4W$

Fonte: (ALLAN MOTA, 2018).

Especificações Técnicas do Resistor 1KΩ 1/4W		
Padrão	CR25	
Resistência	1K Ohm	
Tolerância	±5%	
Potência	1/4W	
Comprimento total	58mm	

Tabela 8: Especificações Técnicas do Resistor $1K\Omega$ 1/4W.

Fonte: (ALLAN MOTA, 2018).

2.1.8. Cabo USB 2.0 A/b

Com este cabo temos a fonte de energia para funcionamento da placa Arduino Uno R3, como demonstra a imagem abaixo, vamos realizar a conexão do cabo em uma porta USB do computador ou Notebook e conectar a outra ponta na porta serial da placa Arduino Uno R3. (FIGURA 8).



Figura 8: Cabo USB 2.0 A/b. Fonte: (FÁBIO SOUZA, 2013).

Especificações Técnicas do Cabo USB 2.0 A/b

Conector 1 USB A

Conector 2 USB B

Versão USB USB 2.0

Gênero do conector Macho/Macho

Cor Azul

Tabela 9: Especificações Técnicas do Cabo USB 2.0 A/b (FÁBIO SOUZA, 2013).

2.2. MÉTODOS

2.2.1. MQTT

Para realizar a comunicação com a internet, seguimos a sugestão de realizar a conexão com o Mosquitto e através do *NodeRed* desenvolver e estabelecer uma comunicação com *o* protocolo MQTT.(FIGURA 9).

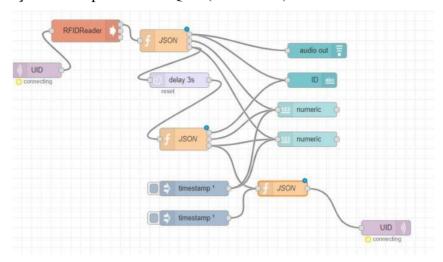


Figura 9: Node-Red.

Fonte: (Autores, 2021).

Como mostra o fluxo acima, configuramos um nó de entrada para o MQTT, informando o IP e porta de conexão no caso http://127.0.0.1:1883.

Em seguida criamos uma função em Json, neste código informamos o UID da tag e do cartão de acesso, desta forma será validado o UID apresentado e a qual usuário ele se refere, a saída de audio informa qual usuário foi liberado de acordo com o o UID.

Após realizar um acesso, inserimos um *delay* de 3 segundos, que é o tempo que entendemos ser necessário para um proximo acesso.

A segunda função Json, é apenas uma validação de Led's, acesso liberado deve ascender o led verde, acesso negado o led vermelho, está função também esta ligada a um ID, para identificarmos o usuário.

Os demais nós " *numeric*" e "*timestamp*", se referem a medidas de segurança, ou seja caso o usuário perca o cartão de acesso ou tag, ele pode se conectar na plataforma web com seu acesso administrador e através de uma senha numérica, a fechadura pode ser liberada, após 3 segundos uma nova tentativa pode ser efetuada.

Por fim, armazenamos as trocas dessas mensagens em uma função Json, e conectados ao nó de saída do MQTT, desta forma todo o processo esta registrado no *Broker*

Sendo assim, abaixo temos a tela de execução do Node JS, através da conexão do *Node-Red* com o mosquitto, neste log apontamos que um servidor foi iniciado e que foi estabelecida uma conexão com o *Broker*. Em seguida o log informa que está enviando e recebendo mensagens via protocolo MQTT/ TCP via QoS 2. (FIGURA 10).

Figura 10: Node JS: Conexão com MQTT.

Fonte: (Autores, 2021).

2.2.2. Software

Para este projeto utilizamos o *Software* Arduino IDE, que permite realizar a programação do micro controlador (Arduino Uno R3), a partir de *Sketcht's* com a linguagem de programação C++. De acordo com orientação em aula, optamos por inserir no código a comunicação com o protocolo Firmata, para que fosse possível a comunicação com o protocolo MQTT, de acordo com *Node-Red* acima (FIGURAS 10 e 11).

Através do protocolo MQTT, vamos enviar ao *Broker* o log de acesso da fechadura. Desta forma o administrador do sistema poderá consultar as tentativas de acesso e códigos apresentados.

2.2.3. Fluxograma de Funcionamento, Protoboard e Esquemático.

O fluxograma de funcionamento, Circuito desenvolvido e o Esquemático, abaixo ilustra o modo em que foi feita a montagem do protótipo (FIGURA 11, 12 e 13).

Como podem visualizar abaixo, o sensor PIR-HC-SR501 fica ativo esperando detectar um movimento, caso seja identificado o movimento, o usuário deve aproximar o cartão ou tag de acesso do leitor RFID-RC522, se o UID apresentado for o cadastrado no sistema, a fechadura ira liberar o acesso. (FIGURA 11).

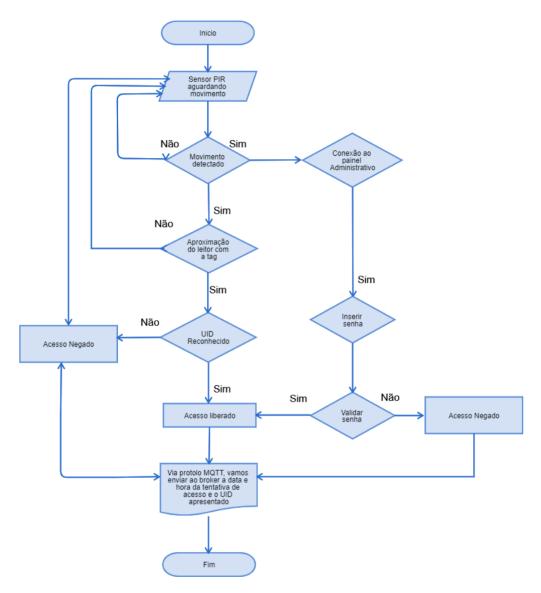


Figura 11: Fluxograma de Funcionamento

Fonte: (Autores, 2021).

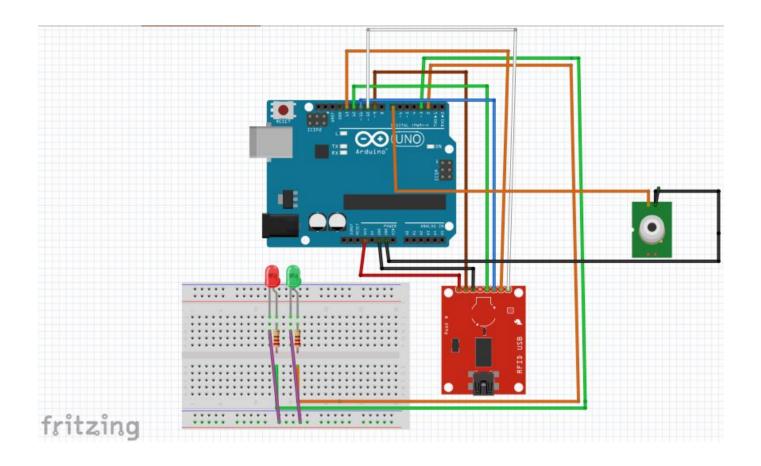


Figura 12: Circuito desenvolvido

Fonte: (Autores, 2021).

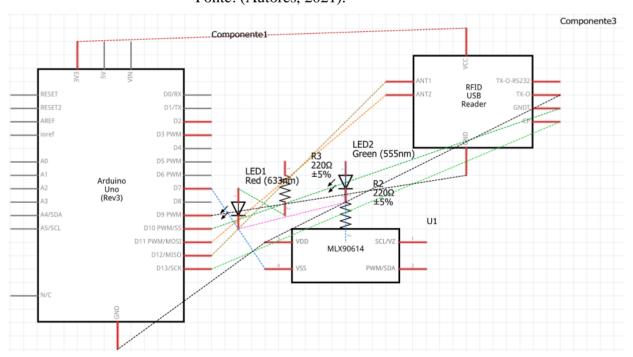


Figura 13: Esquemático

Fonte: (Autores, 2021).

2.2.4. Descrição Arquitetural

Sobre a arquitetura deste projeto, utilizamos o sensor PIR-HC-SR501 e fizemos uma validação do modulo RFID-RC522, com o intuito de leitor de aproximação. A função deste modulo é reconhecer as UID's que foram cadastradas no sistema.

Sendo assim, quando o sensor PIR-HC-SR501 identificar movimento deverá ser apresentado uma UID. Caso esta UID seja uma das que foram cadastradas, a tranca será liberada para acesso, do contrário o acesso será negado.

A forma para realizar a conexão com o dispositivo é pelo modulo RFID-RC522, o usuário deverá apresentar uma UID para conseguir destravar e realizar o acesso.

Para que possamos ter uma ideia de tentativas de acesso, através do código fonte desenvolvido, vamos enviar via MQTT o log de acesso ao *Broker*.

Arduino UNO R3	Protoboard	PIR-HC-SR501	RFID-RC522
5V	Pino 2		
RES		Conectado ao sensor	
3.3V			3.3V
5v	Pino 8		
GND		Conectado ao sensor	GND
GND			
13			SCK
12			MOSI
11			SOI
10			SDA
9			RST
7		Conectado ao sensor	
3			
2			
TX -> 1			
RX -> 0			

Tabela 10: Especificação de montagem do protótipo.

Fonte: (Autores, 2021).

3. RESULTADOS

3.1. Descrição do Produto Final e Apresentação do Funcionamento.

No início do projeto, pensamos em uma fechadura digital que poderia efetuar liberação com o porte de uma UID. A comunicação com a internet e por questão de segurança de acesso, pensamos em restringir apenas em registro contendo o log de tentativas de acesso.

Quando o cartão magnético ou a tag são aproximados da placa RFID-RC522, o mesmo gera uma frequência que valida os acessórios e consegue liberar o acesso ao ambiente que a fechadura está empregada. (FIGURA 14).

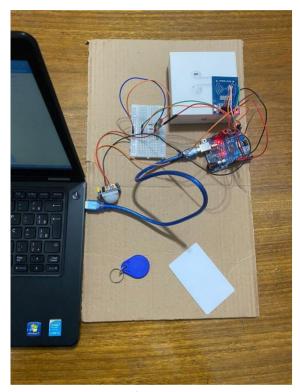


Figura 14: Protótipo desenvolvido

Fonte: (Autores, 2021).

3.2. Principais Problemas

Os principais problemas levantados foram:

• Falta da fonte 12V para efetuar conexão com o Módulo Relé e a Mini trava elétrica Solenoide 12V.

3.3 Apresentação do Projeto

< https://www.youtube.com/watch?v=HsHWyOG0670>

3.4 Repositório do Projeto

< https://github.com/gmarotti/Objetos-Inteligents>

4. CONCLUSÃO

Conseguimos atingir a ideia que tivemos no início do projeto, e até incluir adicionais, como o sensor PIR-HC-SR501, não tínhamos percebido como exatamente iríamos utilizar neste projeto.

A vantagem de utilizar o nosso projeto, é proporcionar ao usuário uma maior segurança ao ambiente que a fechadura está instalada, e que ele consiga receber *reports* em tempo real caso ela seja acionada.

A maior desvantagem, é que hoje infelizmente ainda não está disponível um suporte para conexão com dispositivos de *Home Assistant* ou *Bluetooth*, dispositivos móveis em geral.

Para melhorar o projeto, a ideia é um sistema de segurança completo, digo estabelecer uma comunicação entre as ferramentas, então com o mesmo projeto de fechadura digital, envolver câmeras, e controlar por um *Smartphone*, conectar com dispositivos de *Home Assistant*.

Referências

Bauermeister, G. (2018). "Fechadura eletrônica com Arduino e RFID" In: https://blog.fazedores.com/fechadura-eletronica-com-arduino-e-rfid/>.

Cacpnrj, (2020). "PIR HC-SR501". In: < https://capsistema.com.br/index.php/2020/12/10/como-usar-o-sensor-de-movimento-pir-hc-sr501-com-arduino/>

Mota, A. (2018). "Led Difuso 5mm Verde". In: < https://portal.vidadesilicio.com.br/protoboard//>

Mota, A. (2018). "Led Difuso 5mm Vermelho". In: < https://portal.vidadesilicio.com.br/protoboard//>

Oliveira, E. (2019). "Kit Módulo Leitor RFID Mfrc522 Mifare". In: < https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/como-usar-com-arduino-kit-rfid-mfrc522/>

Mota, A. (2018). "Resistor 1K Ω 1/4W". In: < https://portal.vidadesilicio.com.br/protoboard//>

Mota, A. (2018). "Protoboard". In: < https://portal.vidadesilicio.com.br/protoboard//>

Campos, A. (2015). "Jumpers Macho e Fêmea" In: < https://uploads.filipeflop.com/2017/07/2CB08-2.jpg >

Ribeiro, C. (2019). "Fechadura digital com Arduino, RFID e Teclado." In: https://medium.com/@caio.ribeiro/fechadura-digital-com-arduino-rfid-e-teclado-e0f836d0e11b.